

Exercícios - 7

Circuitos em regime sinusoidal

(de "Exercícios Parte 2 AC A", João Nuno Matos, 2015)

1- Converta os seguintes números complexos para a forma polar

a) $z = 5 + j5$

b) $z = 10e^{-j/10} \cos(\pi + \pi/4) + j100e^{-j/10} \sin(\pi + \pi/4)$

c) $z = 1/(5 + j5)$

2- Converta os seguintes números complexos para a forma cartesiana.

a) $z = 5e^{j\frac{\pi}{4}}$

b) $z = 4e^{j(2\pi+3\pi/4)} + 5e^{[(t/10)+j\pi]}$

c) $z = 1/[5e^{j(2\pi+\pi/4)}]$

3- Calcule a impedância vista entre os terminais A e B dos circuitos da fig. 1. Admita que os circuitos estão a ser operados em regime sinusoidal com $\omega = 1 \text{ Mrad/s}$. Considere $R_1 = R_3 = 1 \text{ K}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ K}\Omega$, $C_1 = C_2 = 10 \text{ nF}$, $L_1 = 200 \mu\text{H}$ e $L_2 = 100 \mu\text{H}$.

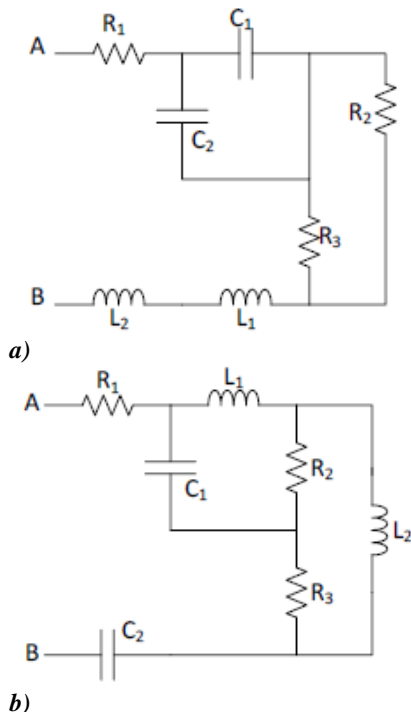


Fig. 1

4- Considere os circuitos da fig. 2. Sabendo que $V_i = V_m \cos(\omega t) [V]$, calcule $V_o(t)$ para cada um dos casos.

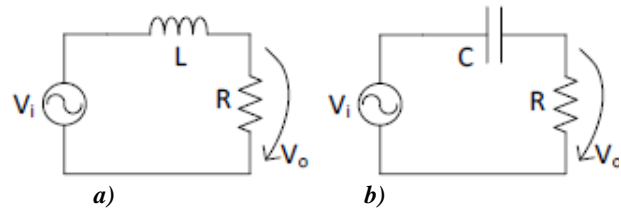


Fig. 2

5- Para o circuito da fig. 3 calcule $i(t)$ e $v(t)$. Considere $V_s = 17 \cos(3t) [V]$, $R = 5/3 \Omega$, $L = 5 \text{ H}$ e $C = (1/25) \text{ F}$.

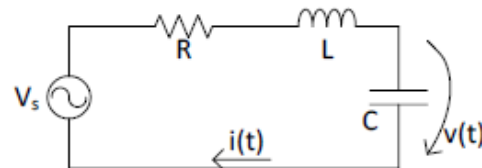


Fig. 3

6- Determine I_1 e I_2 no circuito da fig. 4, sabendo que $Z = 78 + j45 [\Omega]$, $V_1 = 250\sqrt{2}e^{-j30^\circ} [V]$ e $V_2 = 250\sqrt{2}e^{-j90^\circ} [V]$.

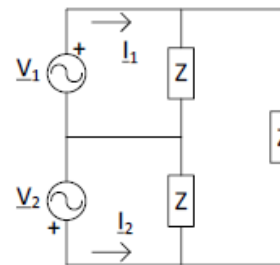


Fig. 4

7- Considere o circuito da fig. 5. Os valores eficazes das correntes I_1 , I_2 , e I_s são, respectivamente, 18, 15 e 30 A. $R_2 = 4 \Omega$. Determine R_1 e o valor da impedância da bobina L_1 .

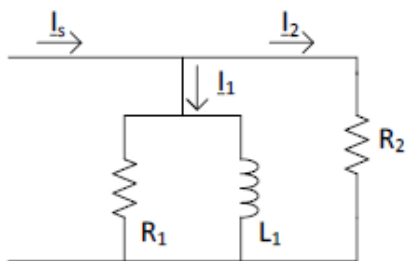


Fig. 5

8- Determine o equivalente de Thévenin do circuito da fig. 6 entre os terminais A e B.

Considere $\omega = 5 \text{ rad/s}$, $V_s = 9\angle 0^\circ [V]$, $R_1 = 6\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, $C_1 = (1/15)F$ e $A_v = 2$.

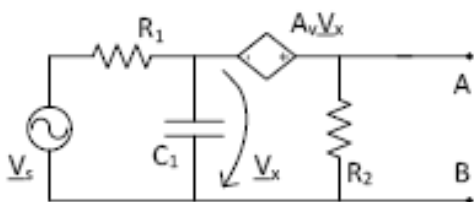


Fig. 6

9- Determine o equivalente de Norton do circuito da fig. 7 entre os terminais A e B.

Considere $i_s(t) = 20\cos(10^4 t) [A]$, $R_1 = 10K\Omega$, $L_1 = 2H$ e $C_1 = 10nF$.

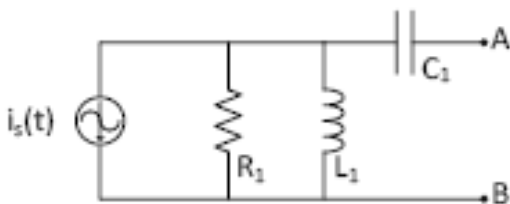


Fig. 7

10- Para o circuito da fig. 8, calcule os valores instantâneos de V_a , I_a e da potência absorvida pelo elemento A, no instante $t = 2.5ms$.

Considere $\omega = 1000 \text{ rad/s}$, $V_s = 150\angle 0^\circ [V]$, $I_1 = 6 + j [A]$, $I_2 = 2 - j5 [A]$ e $V_1 = 100 - j40 [V]$.

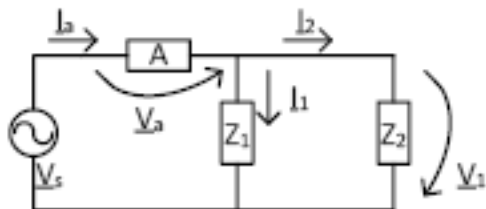


Fig. 8

Respostas

1- a) $5\sqrt{2}\angle 45^\circ$;

b) $10e^{-t/10} \sqrt{[\cos(\pi + \pi/4)]^2 + [10\sin(\pi + \pi/4)]^2}$;
 $\angle \arctg[10\text{tg}(\pi + \pi/4)]$

c) $(1/10)\sqrt{2}\angle -45^\circ$

2- a) $5\frac{\sqrt{2}}{2} + j5\frac{\sqrt{2}}{2}$;

b) $4\cos(2\pi + 3\pi/4) + 5e^{t/10}\cos(\pi) +$
 $+ j[4\sin(2\pi + 3\pi/4) + 5e^{t/10}\sin(\pi)]$;

c) $\frac{1}{5}\cos(2\pi + \pi/4) - j\frac{1}{5}\sin(2\pi + \pi/4)$.

3- a) $Z = (1667 + j250)\Omega$; b) $Z = (990 - j200)\Omega$

4-

a) $V_o(t) = \frac{V_m}{\sqrt{1 + (\omega L / R)^2}} \cos(\omega t - \arctg(\omega L / R))$;

b) $V_o(t) = \frac{V_m}{\sqrt{1 + (1 / \omega RC)^2}} \cos(\omega t - \arctg(1 / \omega RC))$;

5- $i(t) = \frac{3\sqrt{17}}{5} \cos(3t - 76^\circ) [A]$;

$v(t) = 5\sqrt{17} \cos(3t - 166^\circ) [V]$

6- $I_1 = 6.5\angle -25.23^\circ [A]$, $I_2 = 6.8\angle -150^\circ [A]$

7- $R_1 = 5.13\Omega$, $jX_L = j4.39\Omega$

8- $V_{TH} = 3.71\angle -16^\circ [V]$, $Z_{TH} = 2.47\angle -16^\circ [\Omega]$

9- $I_{TH} = 17.9\angle -116.6^\circ [A]$, $Z_{TH} = 10\angle -36.9^\circ [K\Omega]$

10- $V_a(2.5ms) = -64V$; $I_a(2.5ms) = -4A$;
 $P_a(2.5ms) = 256W$.